










Q

HOME « ARDUINO » EMBARCADOS » PIC » SENSORES » MOTORES E SERVOS » DISPLAY » WIRELESS » MÓDULOS » LOJA VIRTUAL


Pesquisar ...

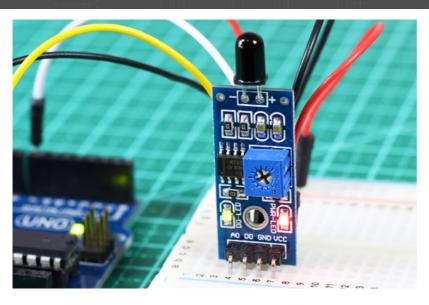

TUTORIAL SENSOR DE CHAMA COM ARDUINO

🛗 10 DE AGOSTO DE 2015 🍃 SENSORES 🎐 14 COMENTÁRIOS 🤎 2

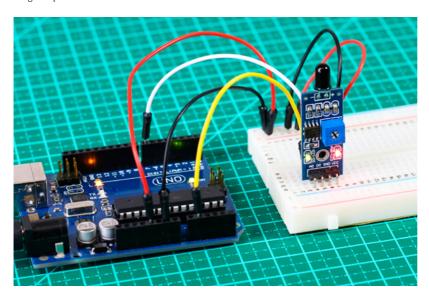O módulo Sensor de Chama é um sensor muito simples de ser utilizado, e com ele você pode verificar a presença de fogo ou fontes de calor por meio de um sensor IR que detecta luz com comprimento de onda entre 760 e 1100nm. Neste tutorial vamos mostrar como é fácil conectar este sensor de chama com Arduino e ter uma ótima opção para sistemas de automação residencial e segurança.



O Sensor de Chama possui duas saídas, sendo uma analógica (AO), e uma digital (DO), led indicador de alimentação e outro que acende quando a saída digital está ativada. A saída analógica pode ser utilizada para que possamos ler, no microcontrolador, o nível de calor detectado pelo sensor IR.





PLANTA IOT COM ESP8266 NODEMCU - PARTE 3





LINKIT SMART 7688 DUO - UMA

PLACA 2 EM I





ALARME DE INCÊNDIO COM ESP8266

₩ 2



LINKIT ONE: UM MUNDO DE CONEXÕES IOT!





COMO FAZER UM FLIPERAMA COM RASPBERRY PI

ASSINAR BLOG POR EMAIL

Digite seu endereço de email para assinar este bloq e receber notificações de novas publicações por email.

Endereço de email

ASSINAR

LOJA VIRTUAL -






Já a saída digital é ativada quando o nível de calor atinge um determinado valor, ajustado pelo potenciômetro presente no módulo.

CONEXÃO SENSOR DE CHAMA COM ARDUINO

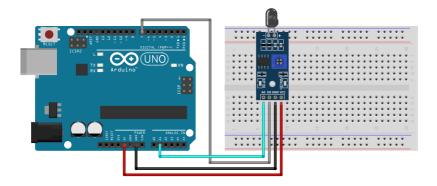Vamos conectar o sensor de chama ao Arduino utilizando a **porta digital 7** ligada ao pino **DO** do módulo, e a **porta analógica A1** ligada ao pino **AO**. A alimentação aceita pelo módulo é de 3,3 ou 5V, e no nosso circuito vamos utilizar 5V.



PROGRAMA SENSOR DE CHAMA

O programa faz a leitura da porta digital (valor 0 ou 1) e da porta analógica (valores entre 0 e 1024), mostrando esses dados no serial monitor. Caso o valor da porta DO seja alterada, a mensagem "Fogo detectado!!!" é exibida.

```
//Programa: Sensor de Chama Arduino
//Autor: FILIEFLOP

int pino_D0 = 7;
int pino_A0 = A1;

int valor_a = 0;
int valor_d = 0;

void setup()

Serial.begin(9600);
pinMode(pino_D0, INPUT);
pinMode(pino_D0, INPUT);

pinMode(pino_D0, INPUT);

void loop()


int valor_a = analogRead(pino_A0);
int valor_d = digitalRead(pino_D0);

Serial.print("Porta analogica: ");
Serial.print(valor_a);
Serial.print("Porta digital: ");
Serial.print("Porta digital: ");
Serial.print("Porta digital: ");
Serial.println(valor_d);

if (valor_d != 1)
{
    Serial.println("Fogo detectado !!!");
}
delay(500);
}
```

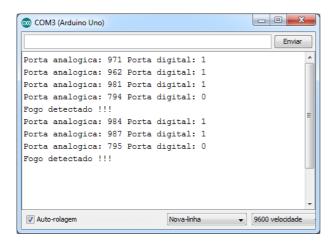Abaixo, a exibição dos valores no serial monitor:





Gostou ? Ajude-nos a melhorar o blog atribuindo uma nota a este tutorial (estrelas no final do artigo), comente e visite nossa loja FILIPEFLOP!





II VOTOS, **5.00** CLASSIFICAÇÃO MÉDIA (**100**% PONTUAÇÃO)



ADILSON THOMSEN

Formado em Ciência da Computação pela Universidade de Mogi das Cruzes, atualmente responsável pelo departamento técnico da FILIPEFLOP.













PRÓXIMO POST >

14 COMENTÁRIOS



alexandre - 13 de setembro de 2016

Estou fazendo meu projeto de conclusão de curso usando este sensor de chama, tudo ia bem até eu perceber que o sensor detecta chama na luz do sol :c , tem alguma ideia de como fazer ele detectar somente chama mesmo? mesmo baixando a sensibilidade continua ocorrendo ...

Responder ao comentário---



Anderson Soares - 18 de outubro de 2016

Alexandre,

Conseguiu resolver este problema? Estou na mesma situação. Quando coloca fogo em ambiente aberto, ele conseguiu detectar?

Responder ao comentário----



Alexandre - 19 de outubro de 2016

cara não consegui resolver, se baixar a sensibilidade para não detectar a claridade ele não pega o fogo, se aumentar a sensibilidade o alarme dispara direto, vou apresentar meu projeto assim. Se achar alguma solução fala aqui por favor!!

Responder ao comentário---





Daniel - 25 de julho de 2016

Gostei do post, mas gostaria de saber pq o detector de chama não identifica a chama do fogão de cozinha?

Grato Daniel

Responder ao comentário---



rodrigo - 10 de abril de 2016

Ola, boa noite. Ate qual distancia são detectadas as chamas?

Responder ao comentário→



ROGERIO ALENCAR FILHO - 18 de março de 2016

Qual o alcance?

Responder ao comentário→



William - 16 de novembro de 2015

Amigo, qual o nome de quem faz os artigos? Felipe mesmo? estou fazendo tcc e preciso citar vocês, por favor me responda e coloca nos artigos se puder, será de grande ajuda para todo mundo, o site é muito bom.

Responder ao comentário→



FILIPEFLOP - 20 de novembro de 2015

Boa tarde William,

O nome do autor dos artigos é Adilson Thomsen, mas você pode citar também a FILIPEFLOP.

Abraço!

Adilson – Equipe FILIPEFLOP

Responder ao comentário→



João Henrique Collenghe - 7 de outubro de 2015

Você poderia explicar como esse mesmo sistemas, porém juntando-o ao MÓDULO BLUETOOTH COM ARDUINO, fazendo que as informações captadas pelo SENSOR DE CHAMA sejam enviadas para o aparelho bluetooth e logo depois para um celular?

Responder ao comentário—



JUSTINO - 4 de setembro de 2015

PARABÉNS PELA HUMILDADE EM ENVIAR ESSE TUTORIAL MUITO IMPORTANTE, ISTO PORQUE EU SOU INICIANTE E RECÉM FORMADO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL; E AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL É A BOLA DA VEZ.

MAIS UMA VEZ PARABÉNS POR ENVIAR ESSE TUTORIAL BÁSICO COM A PROGRAMAÇÃO.

Responder ao comentário—




FILIPEFLOP - 4 de setembro de 2015

Boa tarde Justino,



	Valeu. Agradecemos muito por visitar o blog FILIPEFLOP.		
	Abraço!		
	Adilson – Equipe FILIPEFLOP		
	Responder ao comentário→		
(4.)	Rone - 10 de agosto de 2015		
-Anda	Muito obrigado pela sua atenção. Ótimo tutorial.		
	Responder ao comentário→		
	FILIPEFLOP - II de agosto de 2015		^
	Valeu, abraço !		
	Adilson – Equipe FILIPEFLOP	PRINCIPAIS POS	iTS
	Responder ao comentário→		CONTROLANDO UM LCD 16×2 COM ARDUINO
THE STREET	Eduardo - 10 de agosto de 2015		
2.2	O problema de usar esse tipo de sensor para detecção de chamas é que pode captar	_	<u> </u>
	luz IR de outra fonte e "enganar" o sensor. Creio que um sistema mais confiável seja ler a ionização que a chama gera e ler a alteração de resistência nesse meio. *PS: fornos e		TUTORIAL MÓDULO WIRELESS ESP8266 COM ARDUINO
	caldeiras industriais onde o calor é gerado por queima de gás combustível		a 3 DE JUNHO DE 2015 COM O MÓDULO WIRELESS ESP8266 VOCÊ PODE CONECTAR O SEU
	normalmente usam este sistema.		
	Responder ao comentário→		AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL COM
DEIXE UMA F	RESPOSTA — — — — — — — — — — —	Property P	ARDUINO: ACENDA LÂMPADAS
BEIXE OF ITT	(23) (3) (1)		PELA iii 18 de novembro de 2015
Nome *			
E-mail *			CONTROLANDO LÂMPADAS COM
Site			MÓDULO RELÉ ARDUINO in 10 de fevereiro de 2013
			NESTE TUTORIAL VAMOS EXPLICAR COMO USAR O MÓDULO RELÉ ARDUINO
dizer algo agradável			
			MOTOR DC COM DRIVER PONTE H
			L298N iii 14 de março de 2013
	6		
Enviar Comen	tário		
Avise-me sobre comentários seguintes por email.			
	bre novas publicações por email.		
-11			
	MAIS POSTS		
			أبيد العبدالعب
		. 100101	

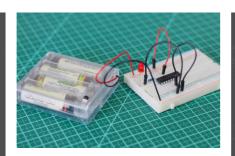

PROGRAMANDO PICIGFG28A PARA PISCAR UM LED

Agora que você já sabe como conectar o seu Gravador de...



🛗 10 DE AGOSTO DE 2015 🗩 14 COMENTÁRIOS 🤎 2




CONCORRA A UM RASPBERRY PI A+

Recentemente a organização Raspberry Pi lançou diversas atualizações de suas placas, entre...



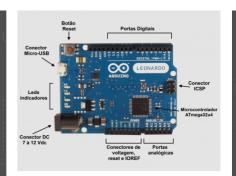🛗 IO DE AGOSTO DE 2015 🗩 14 COMENTÁRIOS 🤎 2





ARDUINO LEONARDO

O Arduino Leonardo é uma placa com microcontrolador ATmega32u4 e comunicação...







LOJA ONLINE

QUEM SOMOS TERMOS DE USO CONTATO





CONTROLANDO UM LCD 16×2 COM ARDUINO

Digite seu endereço de e-mail no campo abaixo

mpanhar o Blogn אינון של פור אינון אינו es de novos posts: para acompanhar

Endereço de email

ASSINAR



AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL COM ARDUINO: ACENDA LÂMPADAS PELA...



CONTROLANDO LÂMPADAS COM MÓDULO RELÉ ARDUINO



MOTOR DC COM DRIVER PONTE H L298N